

## A4. Auditorna vežba 4: Automati

Monday, 7 December 2020 12:22

### Automat sa konačnim brojem stanja

★ **Definicija.** Automat sa konačnim brojem stanja je sekvencijalni sistem koji definišemo pomoću sledećih šest komponenti:

- **Skup stanja ( $S$ ).** Skup svih vrednosti koje može da ima dati sekvencijalni sistem; vrednost predstavlja stanje automata.
- **Skup ulaza ( $U$ ).** Skup svih vrednosti koje mogu da se pojave na ulazu datog sekvencijalnog sistema.
- **Skup izlaza ( $I$ ).** Skup svih vrednosti koje mogu da se pojave na izlazu datog sekvencijalnog sistema.
- **Početno stanje ( $S_0$ ).** Vrednost koju dati sekvencijalni sistem ima na početku rada sistema; uvek važi da je  $S_0 \in S$ .
- **Funkcija prelaza ( $f_p$ ).** Funkcija koja definiše naredno stanje (odn. vrednost) kao funkciju trenutnog stanja (vrednosti) i vrednosti na ulazu sistema.
- **Funkcija izlaza ( $f_i$ ).** Funkcija koja definiše vrednost izlaza sistema kao funkciju trenutnog stanja (vrednosti) i/ili vrednosti na ulazu sistema.

**Funkcija prelaza** se matematički definiše kao funkcija koja, za svaku kombinaciju trenutnog stanja i mogućih vrednosti na ulazu, definiše naredno stanje automata, odn. narednu vrednost koja će biti upisana u ovaj sekvencijalni sistem.


$$f_p: (S, U) \rightarrow S$$

**Funkcija izlaza** se matematički definiše kao funkcija koja, za svaku kombinaciju trenutnog stanja i mogućih vrednosti na ulazu, definiše vrednost izlaza automata. **Izlaz uvek zavisi od stanja automata**, a može ili ne mora da zavisi od ulaza.

★ U zavisnosti od toga da li izlaz automata zavisi od ulaza ili ne, razlikujemo dva tipa automata:

- **Mealy-ev automat**, kod kojeg izlaz **zavisi** od ulaza, dakle:  $f_i: (S, U) \rightarrow I$
- **Moore-ov automat**, kod kojeg izlaz **ne zavisi** od ulaza, dakle:  $f_i: S \rightarrow I$ .

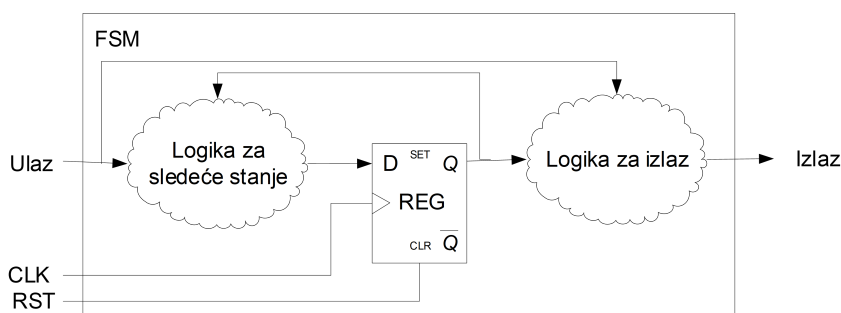★ **Implementacija** automata u digitalnim sistemima je data sledećom šemom.



Sistem se sastoji iz sledećih delova:

- **Registar**, čija vrednost predstavlja trenutno stanje automata ( $S$ ); na početku rada sistema (posle resetovanja), početna vrednost registra je početno stanje automata ( $S_0$ );
- **Kombinaciona mreža na ulazu registra**, koja računa funkciju prelaza ( $f_p$ ) automata;
- **Kombinaciona mreža na izlazu registra**, koja računa funkciju izlaza ( $f_i$ ) automata.

★ **Opis automata u VHDL-u** oslikava tri komponente koje se nalaze u fizičkoj implementaciji automata:

- **Sekvencijalni proces** za opis registra;
- **Kombinacioni proces** za opis funkcije prelaza (kod automata, standard je da se funkcija promene vrednosti opisuje u posebnom kombinacionom procesu);
- **Kombinacioni proces (ili uslovna dodela)** za opis funkcije izlaza.

Za definisanje stanja automata koristi se **korisnički definisan tip signala** (enumeracija) u kojoj kao vrednosti definišemo imena stanja automata. Tipično se definišu dva signala tog tipa, jedan predstavlja registar koji sadrži trenutno stanje automata ( $sSTATE$ ), a drugi predstavlja signal između funkcije prelaza i registra, koji predstavlja naredno stanje automata (odn. rezultat računanja funkcije prelaza).

```
-- definisanje tipa signala, a zatim i signala koji predstavlja registar u automatu
-- ovaj deo opisa se piše u arhitekturi, pre ključne reči "begin" (na istom mestu gde i signali)
type tSTATE is (STATE_0, STATE_1, STATE_2);      -- primer enumeracije sa ukupno 3 naziva za stanja
signal sSTATE : tSTATE;
signal sNEXT_STATE : tSTATE;
```

Sledi šablon za VHDL opis automata.

```
-- registar
process (iCLK, iRST) begin
    if (iRST = '1') then
        sSTATE <= STATE_0;
    elsif (iCLK'event and iCLK = '1') then
        sSTATE <= sNEXT_STATE;
    end if;
end process;

-- pretpostavimo da je STATE_0 početno stanje
-- registar samo preuzima rezultat iz funkcije prelaza
```

```

-- funkcija prelaza
process (sSTATE, iX) begin
  -- opis funkcije prelaza, najčešće pomoću CASE strukture; sledi primer funkcije prelaza
  case (sSTATE) is
    when STATE_0 => sNEXT_STATE <= STATE_1;    -- primer bezuslovnog prelaza
    when STATE_1 =>
      if (iX = '1') then                        -- primer uslovnog prelaza
        sNEXT_STATE <= STATE_2;
      else
        sNEXT_STATE <= STATE_1;
      end if;
    when others => sNEXT_STATE <= STATE_0;    -- poslednji slučaj je when_others zbog potpune definisanosti
  end case;
end process;

-- funkcija izlaza
oY <= '1' when sSTATE = STATE_2 else '0';    -- primer funkcije izlaza

```

## Primer automata

▲ Kao primer automata posmatrajmo **detektor sekvence 0110**. Ovaj sistem, zasnovan na automatu, treba da na izlazu postavi vrednost 1 kada se na jednobitnom ulazu pojavi tražena sekvenca bita (0110). U suprotnom, na izlazu treba biti vrednost 0.

Definišaćemo svih šest komponenti automata.


**Skup stanja:**  $S = \{IDLE, S1, S2, S3, S4\}$ . Stanje  $S_n$  znači da je do tada primeljno prvih  $n$  bita iz sekvence. Stanje ćemo predstaviti signalom  $sSTATE$ .

**Skup ulaza:**  $U = \{0, 1\}$ . Ulaz je jednobitan, pa imamo ukupno dve moguće vrednosti. Ulaz ćemo predstaviti signalom  $iX$ .

**Skup izlaza:**  $I = \{0, 1\}$ . Izlaz je takođe jednobitan, pa imamo ukupno dve moguće vrednosti. Izlaz ćemo predstaviti signalom  $oY$ .

**Početno stanje:**  $S_0 = IDLE$ .

 **Funkcija prelaza** se, na primer, može definisati pomoću grafa prelaza stanja.



**Funkcija izlaza:** definisana je tekstem zadatka.  $oY = \begin{cases} 1, & sSTATE = S4 \\ 0, & \text{u suprotnom} \end{cases}$ . Funkcija izlaza se može definisati i na grafu prelaza stanja, definišući vrednost izlaza pored svakog izlaza. Primećujemo da je ovo automat Moore tipa, pošto izlaz zavisi samo od trenutnog stanja, a ne i od ulaza.

Funkcija prelaza i izlaza se može definisati i istinitosnom tablicom, pod uslovom da se dogovorimo o vrednostima koje će predstavljati svako stanje iz skupa stanja. Postoji više načina na koji možemo kodovati stanja, a jedan od najjednostavnijih je obično binarno kodovanje: da stanja numerišemo redom od 0 do  $N-1$ , gde je  $N$  ukupan broj stanja.

Primer mogućeg kodovanja stanja:

STANJE	KOD
IDLE	000
S1	001
S2	010
S3	011
S4	100

Funkciju prelaza i izlaza tada možemo predstaviti i sledećom istinitosnom tablicom:

STANJE	ULAZ	$f_P$	$f_I$
000	0	001	0
000	1	000	0
001	0	001	0
001	1	010	0
010	0	001	0
010	1	011	0
011	0	100	0
011	1	000	0
100	0	100	1
100	1	100	1

Funkcija izlaza ne zavisi od ulaza - to se jasno vidi iz tabele; prilikom realizacije funkcije izlaza, ne moramo ulaz uzimati u obzir.

Iz navedene tablice istinitosti možemo na klasičan način završiti projektovanje automata:

- definišemo 3 funkcije za svaki bit (odn. svaku kolonu u tabeli) rezultata funkcije prelaza;
- definišemo 1 funkciju za izlaz automata.

Funkcije otkrivamo postupkom minimizacije, nakon čega sintetišemo kombinacione mreže za funkciju prelaza i funkciju izlaza. Između njih stavljamo 3-bitni registar za čuvanje trenutnog stanja.

101	0	---	0
101	1	---	0
110	0	---	0
110	1	---	0
111	0	---	0
111	1	---	0

Međutim, kada automat opisujemo u VHDL-u ne moramo voditi računa o načinu kodovanja stanja, kao ni o jednačinama funkcije prelaza i izlaza. Potrebno je samo da definišemo enumeraciju za stanja i opišemo funkcije koristeći standardne VHDL konstrukcije za opis kombinacionih mreža.

#### VHDL opis primera automata.

```
-- registar
process (iCLK, iRST) begin
    if (iRST = '1') then
        sSTATE <= IDLE;
    elsif (iCLK'event and iCLK = '1') then
        sSTATE <= sNEXT_STATE;
    end if;
end process;

-- funkcija prelaza
process (sSTATE, iX) begin
    case (sSTATE) is
        when IDLE => if (iX = '0') then
            sNEXT_STATE <= S1;
        else
            sNEXT_STATE <= IDLE;
        end if;
        when S1 => if (iX = '1') then
            sNEXT_STATE <= S2;
        else
            sNEXT_STATE <= S1;
        end if;
        when S2 => if (iX = '1') then
            sNEXT_STATE <= S3;
        else
            sNEXT_STATE <= S1;
        end if;
        when S3 => if (iX = '0') then
            sNEXT_STATE <= S4;
        else
            sNEXT_STATE <= IDLE;
        end if;
        when S4 => sNEXT_STATE <= S4;
        when others => sNEXT_STATE <= IDLE;
    end case;
end process;

-- funkcija izlaza
oY <= '1' when sSTATE = S4 else '0';
```

-- početno stanje

-- u svakom stanju, ako stigne odgovarajući bit, prelazimo u  
-- sledeće stanje, u suprotnom se vraćamo u stanje prema grafu

-- konačno stanje automata (bezuslovni prelaz)  
-- potrebno zbog potpunog opisa kombinacione mreže

-- izlaz je 1 samo u konačnom stanju automata

## Minimizacija automata

< Primer zadatka sa opisom postupka rešavanja je dat u posebnoj datoteci. >